



INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO  
MESTRADO INTEGRADO EM ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE  
COMPUTADORES

SISTEMAS INTEGRADOS ANALÓGICOS

*Design* de um Amplificador

João Bernardo Sequeira de Sá	n.º 68254
Maria Margarida Dias dos Reis	n.º 73099
Nuno Miguel Rodrigues Machado	n.º 74236

Lisboa, 31 de Maio de 2015

# Índice

<b>1</b>	<b>Introdução</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Adenda ao <i>Middle Target</i></b>	<b>1</b>
2.1	Detecção dos erros . . . . .	2
2.2	Correcção do dimensionamento . . . . .	3
2.3	Demonstração de resultados . . . . .	4
2.3.1	Resultados do dimensionamento inicial . . . . .	5
2.3.2	Resultados do dimensionamento corrigido . . . . .	5
<b>3</b>	<b>Projectão do <i>Layout</i></b>	<b>6</b>
3.1	Multiplicidade e <i>Fingers</i> . . . . .	6
3.2	Disposição dos transístores . . . . .	7
3.3	Ligações internas dos blocos . . . . .	9
3.3.1	Estrutura <i>common centroid</i> #1 . . . . .	11
3.3.2	Estrutura <i>common centroid</i> #2 . . . . .	11
3.3.3	Estrutura <i>common centroid</i> #3 . . . . .	11
3.3.4	Estrutura <i>common centroid</i> #4 . . . . .	11
3.4	Ligações externas entre os blocos . . . . .	11
<b>4</b>	<b>Conclusões</b>	<b>12</b>

# 1 Introdução

Pretende-se projectar um amplificador *folded cascode* CMOS OTA de dois andares de acordo com as especificações da seguinte tabela.

Tabela 1: Características do amplificador a projectar.

Especificação	Símbolo	Valor
Tensão de Alimentação	$V_{DD}$	3.3 V
Ganho para Sinais de Baixa Amplitude	$A_v$	70 dB
Largura de Banda	Bw	60 kHz
Margem de Fase	PM	60°
Capacidade da Carga	$C_L$	0.25 pF
<i>Slew-Rate</i>	SR	200 V/ $\mu$ s
<i>Budget</i> da Corrente	$I_{DD}$	400 $\mu$ A
Área de Die	/	0.02 mm <sup>2</sup>

O circuito de ponto de partida para a realização do projecto é apresentado de seguida.



Figura 1: Circuito do amplificador a projectar.

## 2 Adenda ao *Middle Target*

Esta secção foi acrescentada ao relatório final no intuito de corrigir os resultados obtidos e apresentados no relatório anterior, o do *middle target*. Como referenciado, pretende-se projectar um amplificador *folded cascode* CMOS OTA de dois andares de acordo com as especificações da Tabela 1.

## 2.1 Detecção dos erros

Foram identificados vários erros no relatório intermédio que comprometem os resultados apresentados anteriormente. A primeira correcção foi referente ao *schematic* do *testbench* que permite simular o circuito em testes de resposta AC. Foi colocado um *switch* que simula a bobine - provoca um circuito aberto para um regime AC e curto-circuito para um regime DC. Foi também alterada a amplitude do sinal de entrada de 3.3 V para 1.6 V, sendo que esta alteração garante que os transístores não saem da saturação. De seguida pode-se comparar o novo *testbench* com o anterior.

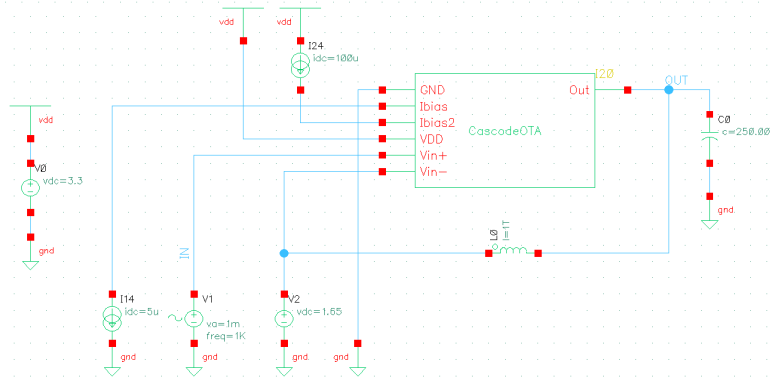


Figura 2: *Schematic* do *testbench* anterior que permite simular o circuito em testes de resposta AC.

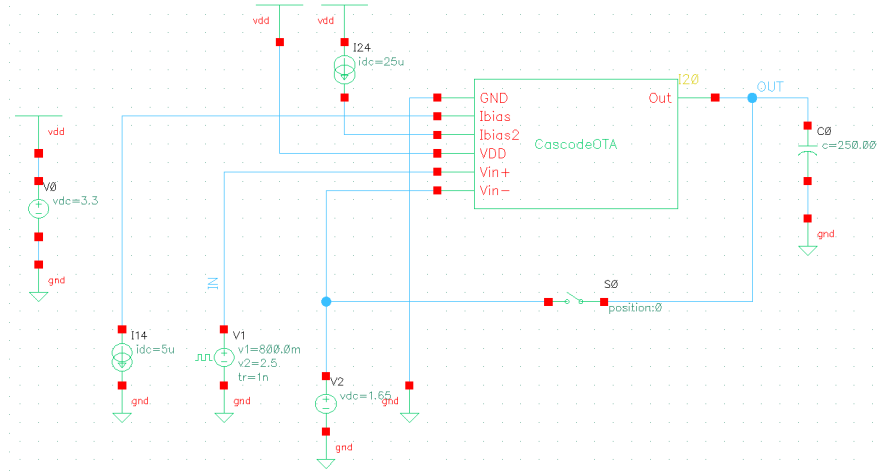


Figura 3: *Schematic* do novo *testbench* que permite simular o circuito em testes da *slew-rate* e de resposta transiente, DC e AC.

Outro erro identificado é referente ao cálculo da *slew-rate*. No relatório intermédio, o resultado da *slew-rate* era relativo só ao flanco de descida, sendo necessário demonstrar para os dois flancos - subida (equação 2.1) e descida (equação 1.2).

$$\text{slewRate}(\text{VT}("/\text{OUT}")) \ 1 \ \text{nil} \ 2 \ \text{nil} \ 10 \ 90 \ \text{nil} \ \text{"time"}) \quad (2.1)$$

$$\text{slewRate}(\text{VT}("/\text{OUT}")) \ 2 \ \text{nil} \ 1 \ \text{nil} \ 10 \ 90 \ \text{nil} \ \text{"time"}) \quad (2.2)$$

A equação `slewRate` é obtida com recurso à calculadora do Cadence, escolhendo o sinal pretendido, que, neste caso, é a saída do *cascode* OTA, `VT("/OUT")`. De seguida escolhe-se a posição inicial e final

para o cálculo da *slew-rate* - foi definido que para o flanco de descida começa-se a calcular desde 2 V até 1 V e no flanco de subida o cálculo é o inverso, de 1 V até 2 V. O intervalo anteriormente referido foi escolhido de forma a calcular a *slew-rate* na zona onde os transístores se encontram na saturação.

## 2.2 Correção do dimensionamento

Com os erros anteriormente referidos corrigidos, o circuito apresentado na entrega intermédia falhava em algumas especificações: ganho para sinais de baixa amplitude, margem de fase e largura de banda. Na secção seguinte apresenta-se os resultados das simulações de Monte Carlo e *corners*.

Com o intuito de corrigir as dimensões, partiu-se de um critério inicial - obter transístores de dimensões mais reduzidas e manter o rácio  $W/L$  obtido no relatório anterior. Em primeiro lugar, verificou-se que com a nova expressão do cálculo da *slew-rate* obtém-se valores mais elevados, o que significa que se pode reduzir as dimensões dos transístores  $M_9$  e  $M_{10}$ .

De seguida pretendeu-se melhorar a margem de fase e, analisando o resultado das especificações pretendidas, verificou-se que era necessário aumentar a largura de banda de forma a obter uma margem de fase melhor sem alterar significativamente os resultados das outras especificações. Começou-se por analisar as dimensões das capacidades do circuito e verificou-se que a capacidade referente aos transístores  $M_7$  e  $M_8$  é a capacidade que mais influencia a margem de fase. Mas, como já foi referido no relatório anterior, os transístores  $M_7$  e  $M_8$  também afectam o ganho e a largura de banda, como se pode ver pelas expressões seguintes.

$$A_v = g_{m1} R_o = g_{m1} [(g_{m4} r_{o4} (r_{o2} // r_{o10})) // (g_{m6} r_{o6} r_{o8})]; \quad (2.3)$$

$$f_p = \frac{1}{2\pi C_L R_o} = \frac{1}{2\pi C_L [(g_{m4} r_{o4} (r_{o2} // r_{o10})) // (g_{m6} r_{o6} r_{o8})]}; \quad (2.4)$$

Assim sendo, e analisando as expressões decidiu-se inicialmente diminuir as dimensões dos transístores  $M_7$  e  $M_8$ , o que fez aumentar a largura de banda como também a margem de fase. Com o intuito de melhorar as especificações obtidas diminui-se as dimensões dos transístores  $M_3$  e  $M_4$  até atingir uma dimensão de  $L$  mínima de  $0.85 \mu\text{m}$ . Como a dimensão de  $L$  dos transístores  $M_5$  e  $M_6$  é menor que  $0.85 \mu\text{m}$ , aumentou-se as dimensões com o intuito de manter o critério de um  $L$  mínimo de  $0.85 \mu\text{m}$ .

Com estas alterações conseguiu-se obter todas as especificações excepto para o ganho de sinais de baixa amplitude. Analisando a expressão anterior do ganho, verifica-se que para aumentar o ganho sem alterar as restantes especificações, seria necessário aumentar o  $g_{m1}$ . Como o valor de  $g_m$  é directamente proporcional a  $I_D$ , com aumento de  $W$  existe um aumento de  $I_D$  e de  $g_m$ . A expressão seguinte mostra como  $W$  influencia  $I_D$ :

$$g_m \propto I_D = k_P \times \left(\frac{W}{L}\right) \times V_{OD}^2 \times (1 + \lambda V_{DS}). \quad (2.5)$$

Para aumentar o  $g_{m1}$  é necessário alterar o rácio  $W/L$ , ou seja, o rácio de  $M_1$  e  $M_2$  sofreu um aumento de 132%, passou de 43 para 100.

Assim, o circuito final relativamente à entrega intermédia é:

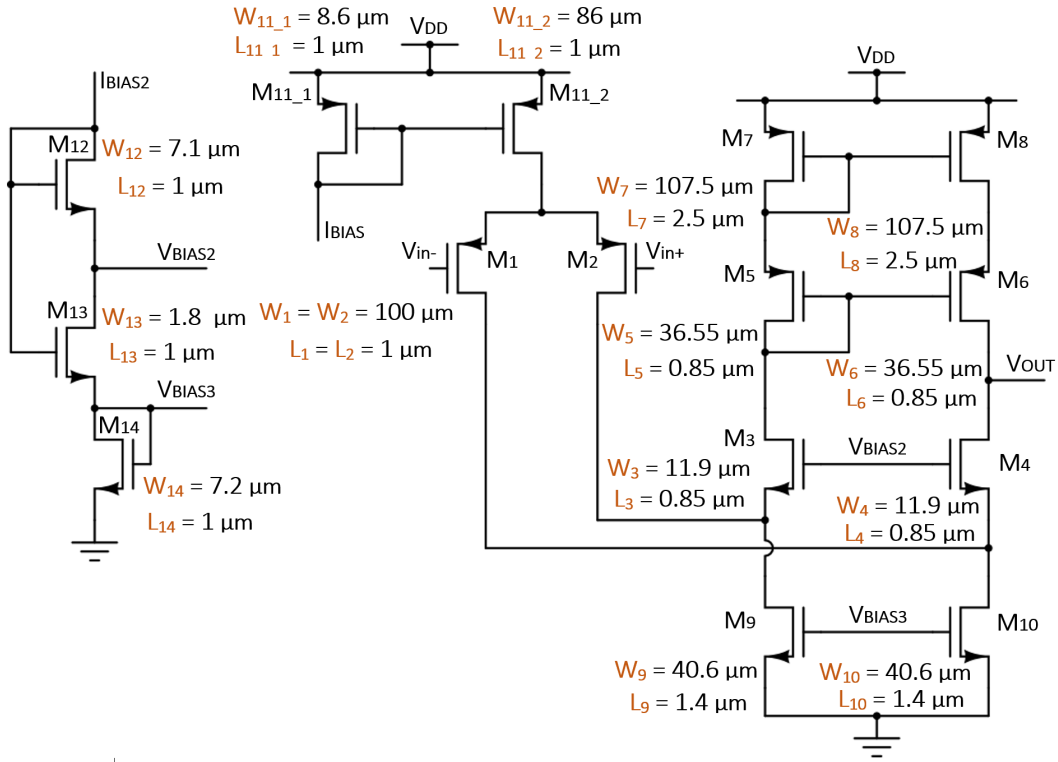


Figura 4: Circuito final da entrega intermédia.

Tabela 2: Dimensões dos transístores que constituem o amplificador.

Transístores	W [ $\mu\text{m}$ ]	L [ $\mu\text{m}$ ]	Rácio W/L
M1 e M2	100	1	100
M3 e M4	11.9	0.85	14
M5 e M6	36.55	0.85	43
M7 e M8	107.5	2.5	43
M9 e M10	40.6	1.4	29
M11_1	8.6	1	8.6
M11_2	8.6	1	8.6
M12	7.1	1	7.1
M13	1.8	1	1.8
M14	7.2	1	7.2

Com este circuito as especificações finais obtidas para o circuito com recurso à simulação da Figura 3 são apresentadas na seguinte tabela.

## 2.3 Demonstração de resultados

Nesta secção apresenta-se os resultados do dimensionamento do relatório intermédio e do novo dimensionamento anteriormente referido, para simulações de Monte Carlo e de *corners*.

simular e retirar valores e gráficos

### 2.3.1 Resultados do dimensionamento inicial

Test	Name	Yield	Min	Target	Max	Mean	Sigma to Target	Sigma
Parameters: Yield Estimate: 42 % (21 passed/50 pts)								
- SIA2015_Sim.CascodeOTA.1								
- Slew Rate Descida(summary)	100	-264.3M		-229.4M	-250.6M	6.34464	7.967M	
- Slew Rate Subida(summary)	100	-264.3M	< -200M	-229.4M	-250.6M	6.34464	7.967M	
- Slew Rate Subida(summary)	100	211.5M		260.9M	235.5M	3.12828	11.35M	
- Slew Rate Subida(summary)	100	211.5M	> 200M	260.9M	235.5M	3.12828	11.35M	
- gainBvProd(VF(*"/OUT"))(summary)	100	174.9M		217.3M	195M		9.222M	
- gainBvProd(VF(*"/OUT"))(summary)	100	174.9M	info	217.3M	195M		9.222M	
- ganho(summary)	70	66.68		73.33	69.62	0.458434	1.359	
- ganho(summary)	70	66.68	> 69	73.33	69.62	0.458434	1.359	
- largura de banda(summary)	74	45.84k		80.86k	64.65k	0.60054	7.74k	
- largura de banda(summary)	74	45.84k	> 60k	80.86k	64.65k	0.60054	7.74k	
- margem de fase (summary)	96	59.77		62.56	61.07	1.60217,28.4143	666.3m	
- margem de fase (summary)	96	59.77	range 60 80	62.56	61.07	1.60217,28.4143	666.3m	

Figura 5: Simulação de Monte Carlo para 50 pontos.

Test	Output	Nominal	Pass/Fail	Min	Max
SIA2015_Sim.CascodeOTA.1	ganho	67.52	near	67.52	67.52
SIA2015_Sim.CascodeOTA.1	largura de banda	75.12k	pass	75.12k	75.12k
SIA2015_Sim.CascodeOTA.1	margem de fase	61.49	pass	61.49	61.49
SIA2015_Sim.CascodeOTA.1	Slew Rate Subida	213.1M	pass	213.1M	213.1M
SIA2015_Sim.CascodeOTA.1	Slew Rate Descida	-230.7M	pass	-230.7M	-230.7M
SIA2015_Sim.CascodeOTA.1	gainBvProd(VF(*"/OUT"))	179M		179M	179M
Parameters:					
SIA2015_Sim.CascodeOTA.1	ganho	72.16	pass	72.16	72.16
SIA2015_Sim.CascodeOTA.1	largura de banda	48.48k	fail	48.48k	48.48k
SIA2015_Sim.CascodeOTA.1	margem de fase	61.13	pass	61.13	61.13
SIA2015_Sim.CascodeOTA.1	Slew Rate Subida	244.6M	pass	244.6M	244.6M
SIA2015_Sim.CascodeOTA.1	Slew Rate Descida	-252.3M	pass	-252.3M	-252.3M
SIA2015_Sim.CascodeOTA.1	gainBvProd(VF(*"/OUT"))	197.6M		197.6M	197.6M
Parameters:					
SIA2015_Sim.CascodeOTA.1	ganho	68.1	near	68.1	68.1
SIA2015_Sim.CascodeOTA.1	largura de banda	72.6k	pass	72.6k	72.6k
SIA2015_Sim.CascodeOTA.1	margem de fase	61.36	pass	61.36	61.36
SIA2015_Sim.CascodeOTA.1	Slew Rate Subida	236.6M	pass	236.6M	236.6M
SIA2015_Sim.CascodeOTA.1	Slew Rate Descida	-247.6M	pass	-247.6M	-247.6M
SIA2015_Sim.CascodeOTA.1	gainBvProd(VF(*"/OUT"))	184.9M		184.9M	184.9M

Figura 6: Resultados obtidos para as 3 primeiras simulações de Monte Carlo.

Test	Output	Nominal	Pass/Fail	Min	Max	WP	WS	W0	W2
SIA2015_Sim.CascodeOTA.1	ganho	66.65	near	66.65	70.82	69.8	69.89	66.76	70.82
SIA2015_Sim.CascodeOTA.1	largura de banda	71.19k	near	56.64k	71.82k	71.82k	56.64k	65.55k	62.57k
SIA2015_Sim.CascodeOTA.1	margem de fase	61.63	near	57.21	64.83	62.37	60.02	64.83	57.21
SIA2015_Sim.CascodeOTA.1	Slew Rate Subida	242M	pass	227.6M	253.5M	253.5M	227.6M	231M	252M
SIA2015_Sim.CascodeOTA.1	Slew Rate Descida	-250.5M	pass	-263.6M	-244.2M	-251.6M	-254.7M	-244.2M	-263.6M
SIA2015_Sim.CascodeOTA.1	gainBvProd(VF(*"/OUT"))	193.3M		177.4M	222.6M	222.6M	177.4M	180M	216M

Figura 7: Simulação por *corners*.

### 2.3.2 Resultados do dimensionamento corrigido

Test	Name	Yield	Min	Target	Max	Mean	Sigma to Target	Sigma
Parameters: Yield Estimate: 92 % (46 passed/50 pts)								
- SIA2015_Sim.CascodeOTA.1								
- Slew Rate Descida(summary)	100	-304M		-259.9M	-286.3M	10.6882	8.113M	
- Slew Rate Descida(summary)	100	-304M	< -200M	-259.9M	-286.3M	10.6882	8.113M	
- Slew Rate Subida(summary)	100	271.1M		305.8M	289.5M	12.3037	7.272M	
- Slew Rate Subida(summary)	100	271.1M	> 200M	305.8M	289.5M	12.3037	7.272M	
- gainBvProd(VF(*"/OUT"))(summary)	100	306.8M		374.6M	337.4M		14.06M	
- gainBvProd(VF(*"/OUT"))(summary)	100	306.8M	info	374.6M	337.4M		14.06M	
- ganho(summary)	96	66.57		74.71	71.66	2.00403	1.326	
- ganho(summary)	96	66.57	> 69	74.71	71.66	2.00403	1.326	
- largura de banda(summary)	100	65.53k		122.9k	88.61k	2.49824	11.45k	
- largura de banda(summary)	100	65.53k	> 60k	122.9k	88.61k	2.49824	11.45k	
- margem de fase (summary)	96	59.37		64.8	62.75	2.56023,16.2053	1.065	
- margem de fase (summary)	96	59.37	range 60 80	64.8	62.75	2.56023,16.2053	1.065	

Figura 8: Simulação de Monte Carlo para 50 pontos.

Test	Output	Nominal	Pass/Fail	Min	Max
Parameters:					
SIA2015_Sim.CascodeOTA.1	ganho	70.45	pass	70.45	70.45
SIA2015_Sim.CascodeOTA.1	largura de banda	93.75k	pass	93.75k	93.75k
SIA2015_Sim.CascodeOTA.1	margem de fase	63.89	pass	63.89	63.89
SIA2015_Sim.CascodeOTA.1	Slew Rate Subida	289.2M	pass	289.2M	289.2M
SIA2015_Sim.CascodeOTA.1	Slew Rate Descida	-286.9M	pass	-286.9M	-286.9M
SIA2015_Sim.CascodeOTA.1	gainBvProd(VF(*"/OUT"))	312.9M		312.9M	312.9M
Parameters:					
SIA2015_Sim.CascodeOTA.1	ganho	73.75	pass	73.75	73.75
SIA2015_Sim.CascodeOTA.1	largura de banda	70.07k	pass	70.07k	70.07k
SIA2015_Sim.CascodeOTA.1	margem de fase	61.78	pass	61.78	61.78
SIA2015_Sim.CascodeOTA.1	Slew Rate Subida	285.5M	pass	285.5M	285.5M
SIA2015_Sim.CascodeOTA.1	Slew Rate Descida	-285.7M	pass	-285.7M	-285.7M
SIA2015_Sim.CascodeOTA.1	gainBvProd(VF(*"/OUT"))	341.9M		341.9M	341.9M
Parameters:					
SIA2015_Sim.CascodeOTA.1	ganho	69.95	pass	69.95	69.95
SIA2015_Sim.CascodeOTA.1	largura de banda	102.8k	pass	102.8k	102.8k
SIA2015_Sim.CascodeOTA.1	margem de fase	63.78	pass	63.78	63.78
SIA2015_Sim.CascodeOTA.1	Slew Rate Subida	291.7M	pass	291.7M	291.7M
SIA2015_Sim.CascodeOTA.1	Slew Rate Descida	-287.2M	pass	-287.2M	-287.2M
SIA2015_Sim.CascodeOTA.1	gainBvProd(VF(*"/OUT"))	323.9M		323.9M	323.9M

Figura 9: Resultados obtidos para as 3 primeiras simulações de Monte Carlo.

Test	Output	Nominal	Pass/Fail	Min	Max	corner	WP	WS	W0	W2
SIA2015_Sim.CascodeOTA:1	ganho	70.97	pass	70.06	73.82	disab...	72.16	71.89	70.06	73.82
SIA2015_Sim.CascodeOTA:1	largura de banda	96.3k	pass	76.45k	97.18k	disab...	96.77k	76.45k	97.18k	77.62k
SIA2015_Sim.CascodeOTA:1	margin de fase	63.89	near	59.9	65.11	disab...	64.16	61.58	65.11	59.9
SIA2015_Sim.CascodeOTA:1	Slew Rate Subida	292.4M	pass	277.3M	303.8M	disab...	298.5M	284.9M	277.3M	303.8M
SIA2015_Sim.CascodeOTA:1	Slew Rate Descida	-291.5M	pass	-301.5M	-283.4M	disab...	-287.3M	-288.4M	-283.4M	-301.5M
SIA2015_Sim.CascodeOTA:1	gainBvProd(VF/VOUT))	341.4M		301.2M	393.3M	disab...	393.3M	301.2M	310.1M	382.1M

Figura 10: Simulação por *corners*.

comentar diferenças obtidas

## 3 Projecção do *Layout*

### 3.1 Multiplicidade e *Fingers*

Para projectar o *layout* do circuito da Figura 4 optou-se por dividir os transístores de grandes dimensões com recurso a duas técnicas - multiplicidade e *fingers*. A técnica de *fingers* corresponde a um arranjo específico do transistor com  $n$  *gate fingers* em que as difusões da *source* e do *drain* são partilhadas. Se se tiver  $n$  *fingers* haverá então  $n + 1$  difusões. A multiplicidade é quando se faz uma ligação em paralelo de múltiplos dispositivos MOS, sendo que o agregado deles corresponde a um só transistor.

Do ponto de vista da definição correspondem ao mesmo, mas são de facto duas maneiras diferentes de pensar na paralelização de transístores. Com o recurso a *fingers* tem-se uma única célula com o transistor completo com todos os *fingers*, útil para quando se quer uma célula mais compacta, enquanto na multiplicidade tem-se tantos transístores quanto a multiplicidade indicar. De facto, é possível conjugar as duas técnicas, ou seja, cada dispositivo MOS da multiplicidade pode ser feito com vários *fingers*.

Para o trabalho em causa optou-se por usar as duas técnicas teoricamente idênticas para adquirir mais experiência e para verificar as diferenças que têm ao nível de implementação prática no Cadence.

Estas práticas são aplicadas também de forma a evitar efeitos nocivos de *mismatches*, ou seja da vulnerabilidade aos gradientes de parâmetro. Ao minimizar a área efectiva dos circuitos protege-se assim o dispositivo destes efeitos.

Sendo assim deu-se especial atenção aos pares de transístores em que se considerou que existe uma maior sensibilidade a *mismatches*. São este os pares  $M_1/M_2$ ,  $M_7/M_8$ ,  $M_9/M_{10}$  e  $M_{11}/M_{12}$ .

Começou-se em primeira instância por aplicar multiplicidade, tentando aproximar ao máximo os tamanhos dos pares que estão ligados entre si, seguido de uma redução geral dos transístores de todo o circuito.

Em adição a multiplicidade optou-se por usar também a técnica *fingers* no par  $M_7/M_8$ . Já no par  $M_5/M_6$  aplicou-se apenas a técnica *fingers* ficando-se assim com tamanhos da mesma ordem em ambos os pares para além de uma forma compacta facilitando as tarefas de escolher uma disposição para os transístores e efectuar as ligações internas.

Como o rácio de espelhamento é muito sensível a diferenças nos parâmetros do espelho de corrente, ou seja *amismatches*, nos pares de transístores  $M_{11}/M_{12}$ . Dado isto foi aplicada multiplicidade no

melhorar explicação de fingers e multiplicidade a seguir



transistor  $M_{11_2}$  de forma a que tivesse o mesmo tamanho que o  $M_{11_1}$  sendo assim o par afectado de igual forma pelos gradientes de parâmetros.

Para o par  $M_9/M_{10}$ , como são transístores NMOS e se optou por colocar num grupo apenas de NMOS, como será explicado à frente, houve apenas necessidade de reduzir os seus tamanhos através de multiplicidade para valores menos sensíveis a *mismatches*.

Para os restantes cuja sensibilidade a variação de parâmetros não é tão importante quanto nos pares supramencionados usou-se multiplicidade de forma a obter-se as dimensões desejadas e também que facilitassem as estruturas do layout.

Assim, na tabela seguinte encontra-se uma descrição de como são constituídos os vários transístores do circuito.

Tabela 3: Dimensões e características dos transístores do amplificador.

Transístores	Multiplicidade	Número de gates	$W_{total}$ [ $\mu m$ ]	$W_{single\ gate}$ [ $\mu m$ ]	$L$ [ $\mu m$ ]	Descrição
$M_1$ e $M_2$	8	1	100	12.5	1	8 transístores, cada um com 1 <i>gate</i>
$M_3$ e $M_4$	2	1	11.9	5.95	0.85	2 transístores, cada um com 1 <i>gate</i>
$M_5$ e $M_6$	1	4	36.6	9.15	0.85	1 transistor com 4 <i>gates</i>
$M_7$ e $M_8$	2	4	107.5	13.45	2.5	2 transístores, cada um com 4 <i>gates</i>
$M_9$ e $M_{10}$	4	1	40.6	10.15	1.4	4 transístores, cada um com 1 <i>gate</i>
$M_{11_1}$	1	1	8.6	8.6	1	1 transistor com 1 <i>gate</i>
$M_{11_2}$	10	1	8.6	0.86	1	10 transístores, cada um com 1 <i>gate</i>
$M_{12}$	1	1	7.1	7.1	1	1 transistor com 1 <i>gate</i>
$M_{13}$	1	1	1.8	1.8	1	1 transistor com 1 <i>gate</i>
$M_{14}$	1	1	7.2	7.2	1	1 transistor com 1 <i>gate</i>

### 3.2 Disposição dos transístores

Depois de se definir como estão estruturados os vários transístores é importante definir como se encontram dispostos no *layout*. A topologia básica que foi utilizada é a de *common centroid*. Através desta técnica consegue-se garantir um melhor *matching* entre dois transístores iguais e em que se pretende um comportamento semelhante. De facto, o *common centroid* é utilizado para se garantir que, e.g., um amplificador diferencial tenha um sinal de modo comum próximo de 0 e, como tal, um CMRR maior.

Para o circuito em causa foram definidos 4 blocos principais sobre os quais se definiu uma estrutura *common centroid*:

- espelho de corrente básico que é polarizado em corrente com  $I_{BIAS}$  (equivalente ao Bloco 1 da Figura 1) - estrutura *common centroid* #1;
- transístores do par diferencial (Bloco 2 da Figura 1) - estrutura *common centroid* #2;
- espelho de corrente cascode básico do tipo PMOS (Bloco 3 da Figura 1) - estrutura *common centroid* #3;
- transístores do tipo NMOS - estrutura *common centroid* #4;

A escolha destes blocos foi feita com base no *mismatch*. É essencial que entre os transístores do par diferencial não haja diferenças de comportamento, pois se houver o circuito fica desequilibrado. Os dois

espelhos de corrente existentes também não devem ter *mismatch*, pois pretende-se um espelhamento correcto. Como os transístores NMOS eram os mais pequenos e como não necessitam de estar dentro de um poço optou-se por juntar todos em apenas um bloco de forma a facilitar também a obtenção de *common centroid* como será falado à frente.

De seguida apresenta-se as várias estruturas *common centroid* definidas:

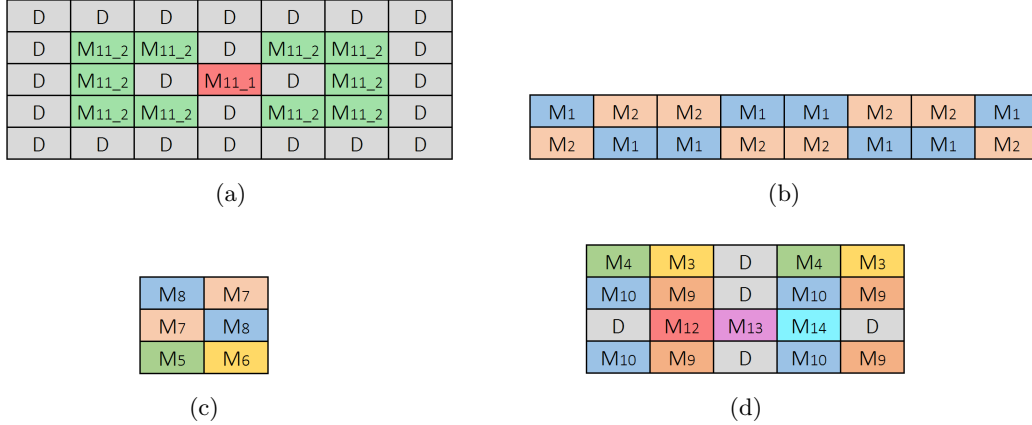


Figura 11: Estrutura *common centroid* #1 (a), #2 (b), #3 (c) e #4 (d).

Nas figuras anteriores verifica-se a existências de transístores representados pela letra D - transístores *dummies*. Este tipo de transístores serve para se garantir que os restantes transístores têm a mesma vizinhança, ou seja, que à sua volta vêem o mesmo. Veja-se o seguinte exemplo em que se consideram dois transístores - 1 e 2. O transístor 1 está definido com uma multiplicidade de 1 e o transístor 2 com uma multiplicidade de 8. Na figura seguinte encontra-se um exemplo de estrutura *common centroid* para esse caso.

 


Figura 12: Exemplo de estrutura *common centroid* com dois transístores.

O transístor 1 tem como vizinhança 4 transístores - para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. No entanto, qualquer transístor 2 tem uma “falha” naquilo que vê, pois não tem “vizinhos” nalgumas direcções. Assim, para se resolver este problema colocam-se transístores *dummies* nos sítios onde há “falhas”.

 


Figura 13: Exemplo de estrutura *common centroid* com dois transístores e também transístores *dummies*.

De facto, os transístores *dummies* não necessitam de ter as mesmas dimensões que os restantes e o circuito da figura anterior pode ser definido da seguinte maneira.

	D	D	D	
D	2	2	2	D
D	2	1	2	D
D	2	2	2	D
	D	D	D	

Figura 14: Exemplo de estrutura *common centroid* com dois transístores e também transístores *dummies* de dimensões menores.

Relembrando as estruturas da Figura 11, verifica-se que a estruturas #1 e #4 têm *dummies*.

Na caso da estrutura #1, tinha-se à partida 11 transístores de dimensões iguais após a aplicação de multiplicidade. Como se quer garantir que todos os transístores observam as mesmas vizinhanças minimizando o efeito de *mismatches*, fez-se uso de *dummies* para ocupar as lacunas que iriam de outra forma ficar vazias. O ponto de partida foi assim o transístor  $M_{11_1}$  em que não se aplicou multiplicidade rodeando-o dos 10 transístores que constituem  $M_{11_2}$ . Após isto observou-se que seriam assim necessário 24 *dummies*. Obtém-se assim uma estrutura rectangular de 5X7 em que todos os  $M_{11_1}$  como  $M_{11_2}$  observam as mesmas vizinhanças.

Para a estrutura #4 o procedimento foi similar. Tinha-se á partida os 3 transístores de polarização  $M_{12}$ ,  $M_{13}$  e  $M_{14}$  aos quais não foi aplicada nem multiplicidade nem *fingers* pois já têm tamanhos bastante reduzidos. Para que se pudesse garantir que eles tinham as mesmas vizinhanças teriam que ser rodeados de *dummies*. Como no entanto se tratam de transístores do tipo N e tinha sido decido colocar todos os transístores deste tipo no mesmo bloco bastou adicionar-se os pares  $M_3/M_4$  e  $M_9/M_{10}$ , colocando-os de forma alternada obtendo-se o presente na Figura 11 (d). Como todos os transístores presentes neste bloco têm tamanhos muito díspares fica-se uma estrutura final que apresenta algumas áreas vazias.

falar sobre  
como os bu-  
racos do bloco  
4 são bons

### 3.3 Ligações internas dos blocos

Uma vez definidos como estão estruturados os transístores e como estão dispostos efectam-se as ligações internas dos 4 blocos da Figura 11.

Existem várias regras para construir um *layout*, sendo que uma delas impõe um espaço mínimo para separar as diferentes máscaras. Para evitar isto, recorre-se a uma opção existente no Cadence que notifica o utilizador quando este não cumpre as margens mínimas.

As ligações entre *gates* de transístores que estejam próximos são feitas a partir da camada condutora poly. Porém, se os transístores estiverem afastados é preferível efectuar a ligação com recurso a Metal 1 e a contactos do tipo P1\_C, que efectuem a ligação entre poly e Metal 1. Esta solução é preferível para esses casos pois a poly tem uma resistividade elevada e colocar demasiado dessa camada faz aumentar a resistividade geral do circuito. De facto, na tabela seguinte apresenta-se a resistividade das diversas máscaras existentes no fabrico e verifica-se que a poly (poly 1) tem uma resistividade bem superior face a camadas como Metal 1 e Metal 2. Verifica-se também que a resistividade de um contacto do tipo P1\_C é elevada, mas que compensa, uma vez que para efectuar uma ligação correcta entre duas *gates* bastaria colocar no máximo 2 contactos.

Tabela 4: Resistividade das diversas máscaras de fabrico (a) e resistividade dos diversos tipos de contactos (b).

(a)			(b)		
Sheet resistance			Contact resistance		
Layer		$\Omega/\square$	Layer-layer		$\Omega/\text{cnt}$
metal4	$R_{sm4}$	0.05	metal4-metal3	$R_{via3}$	3
metal3	$R_{sm3}$	0.05	metal3-metal2	$R_{via2}$	1.5
metal2	$R_{sm2}$	0.08	metal2-metal1	$R_{via}$	1.5
metal1	$R_{sm1}$	0.08	metal1-poly1	$R_{cp}$	5
poly1	$R_{sp}$	6	metal1-n <sup>+</sup> diff.	$R_{cdn}$	40
poly2	$R_{sp2}$	50	metal1-p <sup>+</sup> diff.	$R_{cdp}$	90
n <sup>+</sup> diff.	$R_{sdn}$	80			
p <sup>+</sup> diff.	$R_{sdp}$	150			

Tomou-se a decisão de, sempre que possível, efectuar as ligações com **Metal 1** na horizontal e com **Metal 2** na vertical. Procura-se aplicar esta *rule of thumb* sempre que possível, sendo que apenas não é cumprida quando se verifica que acaba por tornar mais difícil o *design* do *layout* ou que conduz a uma área maior porque é necessário ajustar o espaçamento entre transístores para acomodar uma ligação em **Metal 1** ou **Metal 2** consoante o caso.

Para ligar **Metal 1** a **Metal 2** é usada uma via. De referir que, optou-se também, sempre que possível, por colocar vias e contactos duplos, para que houvesse um de *backup*. À semelhança do que se referiu anteriormente, isto é feito quando não dificulta o *design* do *layout*.

### 3.3.1 Estrutura *common centroid* #1

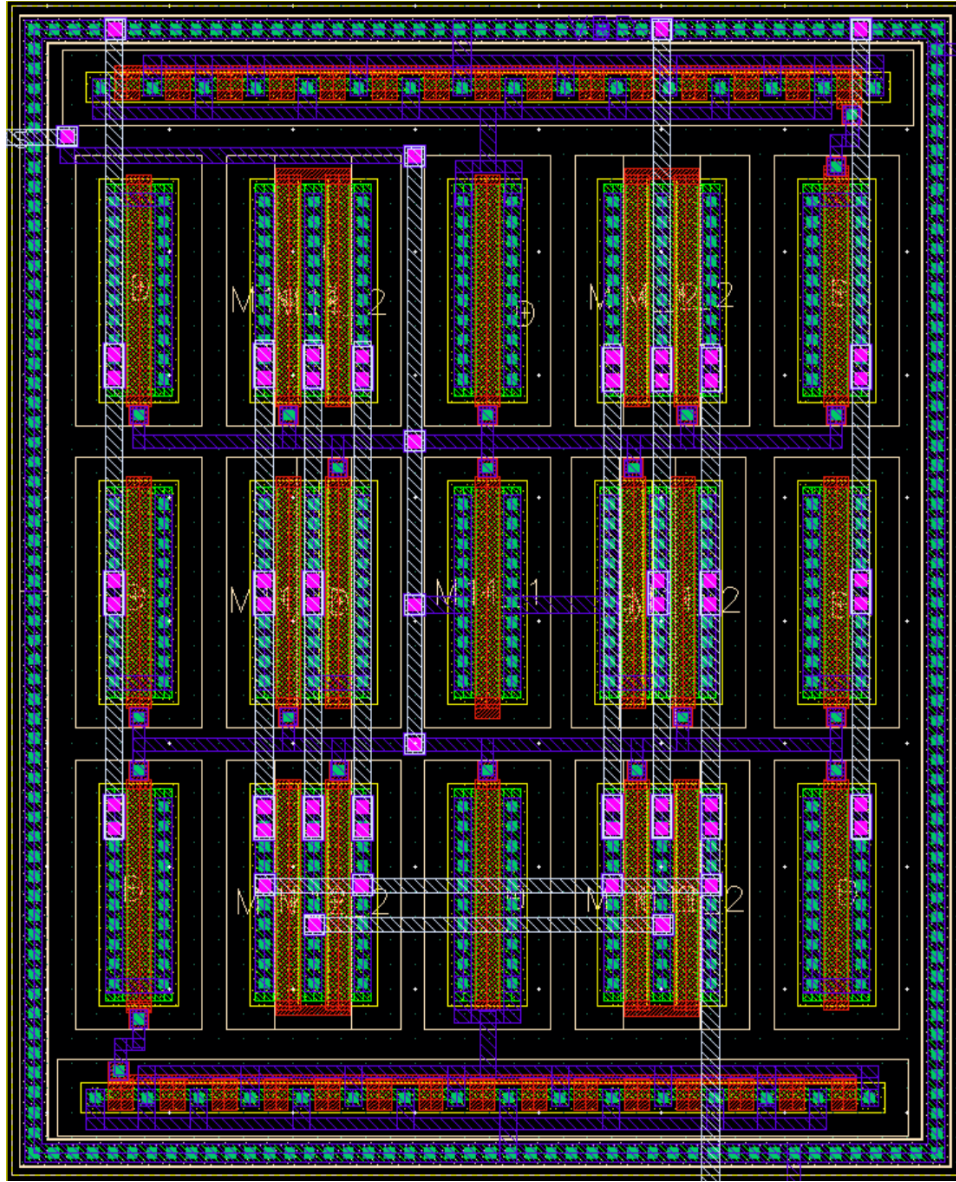


Figura 15: *Layout* da estrutura que corresponde ao espelho de corrente básico que é polarizado em corrente com  $I_{BIAS}$ .

### 3.3.2 Estrutura *common centroid* #2

### 3.3.3 Estrutura *common centroid* #3

### 3.3.4 Estrutura *common centroid* #4

## 3.4 Ligações externas entre os blocos

## 4 Conclusões