



INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO
MESTRADO INTEGRADO EM ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE
COMPUTADORES

SISTEMAS INTEGRADOS ANALÓGICOS

Design de um Amplificador

| | |
|-------------------------------|-----------|
| João Bernardo Sequeira de Sá | n.º 68254 |
| Maria Margarida Dias dos Reis | n.º 73099 |
| Nuno Miguel Rodrigues Machado | n.º 74236 |

Lisboa, 3 de Maio de 2015

Índice

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Introdução | 1 |
| 2 | Funcionamento Teórico do Circuito | 2 |
| 3 | Dimensionamento dos Transístores | 4 |
| 3.1 | <i>Slew-Rate</i> | 4 |
| 3.2 | <i>Slew-Rate</i> , Ganho, Largura de Banda e Margem de Fase | 11 |
| 3.3 | <i>Budget</i> da Corrente | 17 |
| 4 | Área | 18 |
| 5 | Simulações de Monte Carlo e <i>Corners</i> | 19 |
| 6 | Conclusões | 20 |

1 Introdução

Pretende-se projectar um amplificador *folded cascode* CMOS OTA de dois andares de acordo com as especificações da seguinte tabela.

Tabela 1: Características do amplificador a projectar.

| Especificação | Símbolo | Valor |
|--------------------------------------|----------|----------------------|
| Tensão de Alimentação | V_{DD} | 3.3 V |
| Ganho para Sinais de Baixa Amplitude | A_v | 70 dB |
| Largura de Banda | Bw | 60 kHz |
| Margem de Fase | PM | 60° |
| Capacidade da Carga | C_L | 0.25 pF |
| <i>Slew-Rate</i> | SR | 200 V/ μ s |
| <i>Budget</i> da Corrente | I_{DD} | 400 μ A |
| Área de <i>Die</i> | / | 0.02 mm ² |

O circuito de ponto de partida para a realização do projecto é apresentado de seguida.



Figura 1: Circuito do amplificador a projectar.

2 Funcionamento Teórico do Circuito

O circuito a desenvolver é do tipo *folded cascode* CMOS OTA (*Operational Transconductance Amplifier*). Os amplificadores OTA são caracterizados por apresentar ganhos e valores de impedância de saída elevados. O valor elevado da impedância de saída faz com que sejam especialmente indicados para cargas capacitivas podendo, no entanto, servir para cargas resistivas pequenas através de *feedback*.

Quando se compara o *folded cascode* com o *telescopic* observa-se que se tem o dobro da corrente e ganhos muito similares. No entanto, deve-se notar que se tem melhor largura de banda, *slew-rate*, estabilidade e impedância de saída mais elevada. O compromisso por estas qualidades é uma velocidade de resposta inferior, assim como índices de ruído superiores e uma pior resposta na frequência.

Analisando o circuito da Figura 1 em pormenor identificam-se 5 blocos, sendo importante analisar a função de cada um, para que melhor se possa compreender o funcionamento e comportamento do circuito na sua totalidade. O Bloco 1 representa o transístor responsável pela polarização do circuito. O Bloco 2 representa um par diferencial PMOS. O Bloco 3 corresponde a um espelho de corrente *cascode* básico do tipo PMOS. O Bloco 4 actua como isolamento. O Bloco 5 funciona como fonte de corrente que “puxa” sempre I (corrente de M_{11}) para o *ground*.

Relativamente ao par diferencial, o circuito pode funcionar de acordo com três situações:

- $v_{in-} = v_{in+} \rightarrow$ situação 1
- $v_{in-} > v_{in+} \rightarrow$ situação 2
- $v_{in-} < v_{in+} \rightarrow$ situação 3

Na situação 1, cada transístor do par diferencial, M_1 e M_2 , tem metade da corrente que passa em M_{11} e o circuito apresenta o seguinte comportamento.


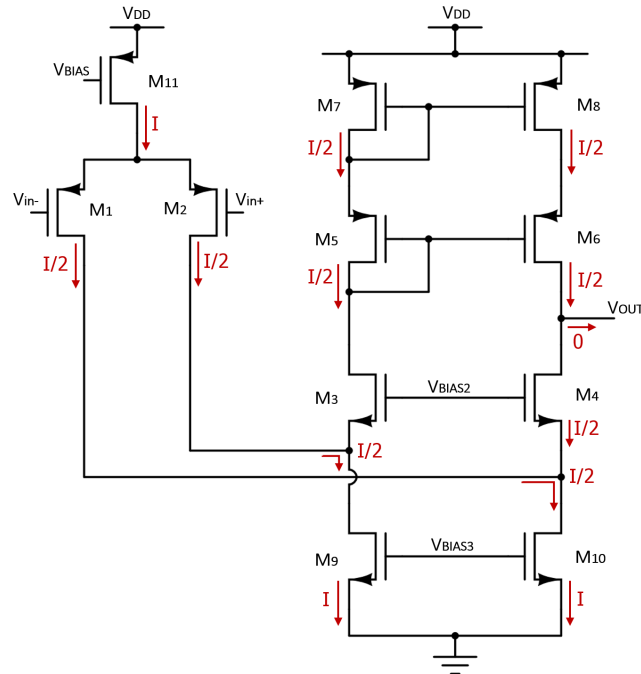


Figura 2: Funcionamento do circuito na situação 1.

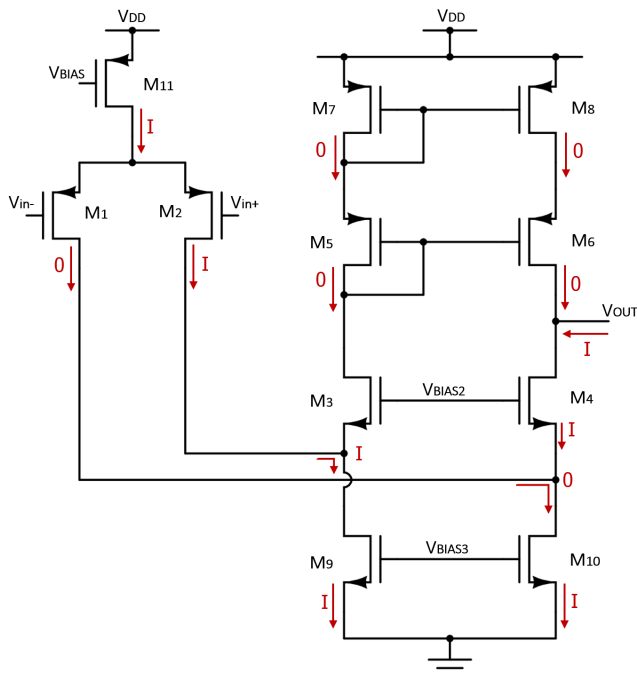Considerando agora o extremo da situação 3, a tensão na *gate* de M_2 toma o valor máximo da fonte de tensão que polariza esse transistor e a tensão na *gate* de M_1 é nula. Assim, o circuito apresenta o seguinte comportamento.



3

3 Dimensionamento dos Transístores

A primeira fase no projecto do amplificador passou por decidir as dimensões dos vários transístores. Sabe-se que a dimensão de um transístor é dada pelos parâmetros W (*width* - largura) e L (*length* - comprimento).

3.1 Slew-Rate

Para efectuar o primeiro dimensionamento dos transístores teve-se em consideração o critério da *slew-rate*, onde se pretende atingir um valor de $200 \text{ V}/\mu\text{s}$.

O valor de L ficou decidido à partida como sendo $1 \mu\text{m}$ para todos os transístores do circuito, isto porque se tem como *rule of thumb* que, para se evitar o efeito de modulação do comprimento do canal, o valor de L deve ser maior ou igual a $1 \mu\text{m}$. O valor de W pode ser calculado recorrendo à equação que determina a corrente num transístor. Para um transístor do tipo P a corrente é dada por

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \times \left(\frac{W}{L} \right) \times (V_{GS} - V_{TH})^2 = k_P \times \left(\frac{W}{L} \right) \times V_{OD}^2, \quad (3.1)$$

sendo que para um transístor do tipo N troca o valor do factor de ganho, em vez de k_P tem-se k_N .

Da equação anterior pretende-se determinar o valor de W dos vários transístores, sendo então necessário saber o valor de L (já determinado anteriormente), o valor da corrente que passa nos transístores, I_D , o valor de k e o valor da tensão de *overdrive*, V_{OD} .

O valor da tensão de *overdrive* definiu-se como sendo de 0.2 V para todos os transístores. Este valor deriva de outra *rule of thumb* que indica que se deve escolher para V_{OD} um valor de 0.2 V - menos do que isso e fica-se demasiado sensível a V_{TH} e mais do que isso e fica-se com pouca margem de saturação, que é uma medida do quão dentro da saturação se está, sendo calculada por $V_{DS} - V_{OD}$.

O valor de k pode ser obtido com recurso aos *process parameters*, sendo de referir que os valores que se retiram das *datasheets* representam apenas $\mu_n C_{ox}$, pelo que têm de ser multiplicados por $1/2$ para que se obtenha o factor de ganho final, como se pode ver na próxima equação, para o caso de um transístor do tipo P:

$$k_P = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} = \frac{1}{2} \times K P_P. \quad (3.2)$$

Os valores já conhecidos que ajudam a obter o valor de W através da equação (2.1) encontram-se esquematizados na seguinte tabela.

Tabela 2: Valores especificados para algumas das características que definem os transístores.

| Especificação | Método de Cálculo | Símbolo | Valor |
|--|---------------------------|----------|-------------------------------|
| Comprimento | <i>rule of thumb</i> | L | $1 \mu\text{m}$ |
| Tensão de <i>Overdrive</i> | <i>rule of thumb</i> | V_{OD} | 0.2 V |
| Factor de Ganho (tipo P) <i>datasheet</i> | <i>process parameters</i> | $K P_P$ | $58 \mu\text{A}/\text{V}^2$ |
| Factor de Ganho (tipo N) <i>datasheet</i> | <i>process parameters</i> | $K P_N$ | $175 \mu\text{A}/\text{V}^2$ |
| Factor de ganho (tipo P) | equação (2.2) | k_P | $29 \mu\text{A}/\text{V}^2$ |
| Factor de ganho (tipo N) | equação (2.2) | k_N | $87.5 \mu\text{A}/\text{V}^2$ |

Para determinar os valores das correntes que passam nos vários transístores começou-se por determinar a corrente máxima à saída do circuito. Existe uma relação entre a *slew-rate*, SR, e a corrente de saída máxima, $I_{out_{max}}$ expressa por

$$SR = \frac{I_{out_{max}}}{C_L}, \quad (3.3)$$

que nos permite concluir que quanto maior for a corrente de saída, mais depressa é carregado o condensador que constitui a carga.

Com os valores da Tabela 1 obtém-se:

$$SR = \frac{I_{out_{max}}}{C_L} \leftrightarrow I_{out_{max}} = 200 \times 0.25 \times 10^{-6} \text{ A} = 50 \text{ } \mu\text{A}. \quad (3.4)$$

Analisando as Figuras 3 a 4 percebe-se que a corrente $I_{out_{max}}$ corresponde a $I/2$, pelo que o valor máximo de I corresponde a $100 \text{ } \mu\text{A}$. O dimensionamento dos transístores foi feito tendo em conta o ponto de funcionamento em repouso (PFR), situação 1, de acordo com

$$W_P = \frac{I_D \times L}{k_P \times V_{OD}^2} \rightarrow \text{transístor tipo PMOS}; \quad (3.5)$$

$$W_N = \frac{I_D \times L}{k_N \times V_{OD}^2} \rightarrow \text{transístor tipo NMOS}. \quad (3.6)$$

Os valores obtidos para a *width* dos vários transístores apresenta-se na tabela seguinte. De notar que os valores foram arredondados ao inteiro mais próximo.

Tabela 3: Valores de W dos transístores que constituem o circuito, calculados em função do PFR.

| Transístor | Tipo | Corrente | Observações | W |
|------------|------|---|--|------------------|
| M1 | PMOS | $I_D = I_{max}/2 = 50 \text{ } \mu\text{A}$ | / | 43 μm |
| M2 | PMOS | $I_D = I_{max}/2 = 50 \text{ } \mu\text{A}$ | / | 43 μm |
| M3 | NMOS | $I_D = I_{max}/2 = 50 \text{ } \mu\text{A}$ | / | 14 μm |
| M4 | NMOS | $I_D = I_{max}/2 = 50 \text{ } \mu\text{A}$ | / | 14 μm |
| M5 | PMOS | $I_D = I_{max}/2 = 50 \text{ } \mu\text{A}$ | constitui espelho de corrente com M6 com rácio 1:1 | 43 μm |
| M6 | PMOS | $I_D = I_{max}/2 = 50 \text{ } \mu\text{A}$ | constitui espelho de corrente com M5 com rácio 1:1 | 43 μm |
| M7 | PMOS | $I_D = I_{max}/2 = 50 \text{ } \mu\text{A}$ | constitui espelho de corrente com M8 com rácio 1:1 | 43 μm |
| M8 | PMOS | $I_D = I_{max}/2 = 50 \text{ } \mu\text{A}$ | constitui espelho de corrente com M7 com rácio 1:1 | 43 μm |
| M9 | NMOS | $I_{Dmax} = I_{max} = 100 \text{ } \mu\text{A}$ | / | 29 μm |
| M10 | NMOS | $I_{Dmax} = I_{max} = 100 \text{ } \mu\text{A}$ | / | 29 μm |
| M11 | PMOS | $I_{Dmax} = I_{max} = 100 \text{ } \mu\text{A}$ | / | 86 μm |

De referir que os transístores M_5 e M_6 têm as mesmas dimensões, tal como pretendido, pois formam um espelho de corrente que tem como rácio 1:1. O mesmo se aplica aos transístores M_7 e M_8 .

Com o dimensionamento dos transístores feito procede-se a uma primeira simulação do circuito, com o intuito de verificar o seu funcionamento. Porém, antes de simular o circuito alterou-se a sua polarização, para que em vez de ser feita em tensão seja feita em corrente. Isto é feito porque uma

polarização em corrente permite ter mais controlo, sendo que quando é feita em tensão não se tem garantias dos valores pretendidos.

Assim, o circuito da Figura 1 foi alterado para o apresentado de seguida.



Figura 5: Primeiro circuito de simulação do amplificador.

Na figura anterior pode-se ver o valor de W utilizado nos vários transístores, sendo que para todos o valor de L é de $1 \mu\text{m}$.

Como se pode ver, o transístor M_{11} que é originalmente polarizado em tensão com V_{BIAS} , Bloco 1, foi substituído por um espelho de corrente básico que é polarizado em corrente com I_{BIAS} . A polarização feita com recurso a V_{BIAS2} e V_{BIAS3} foi também alterada para passar a ser feita em corrente com I_{BIAS2} , através de um espelho de corrente *cascode low-voltage*. O valor de I_{BIAS} e de I_{BIAS2} é de $100 \mu\text{A}$.

De notar que os transístores M_{11_1} e M_{11_2} têm a mesma dimensão que aquela que foi determinada para M_{11} , uma vez que a corrente que os atravessa é também $100 \mu\text{A}$ e são do tipo PMOS. Já os transístores M_{12} e M_{14} têm a mesma dimensão que M_9 e M_{10} , uma vez que a corrente que os atravessa é também $100 \mu\text{A}$ e são do tipo NMOS. O transístor M_{13} , de acordo com o funcionamento teórico de um espelho de corrente *cascode low-voltage*, deve ter um W 3 vezes inferior ao de M_{12} , assim como deve funcionar sempre no tríodo, o que implica uma *width* de $9 \mu\text{m}$.

Na Figura 6 encontra-se o *schematic* criado no Cadence correspondente ao da Figura 5.

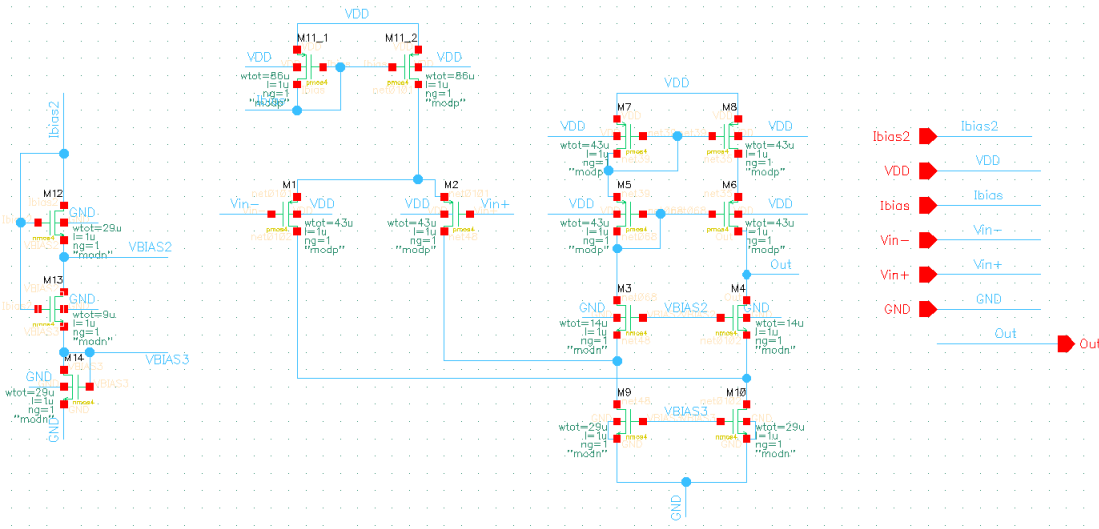


Figura 6: *Schematic* do circuito criado para a primeira simulação.

Com o *schematic* anterior projectou-se um símbolo e criaram-se novos *schematics* de *testbench*, como se pode ver nas Figura 7, 8 e 9.

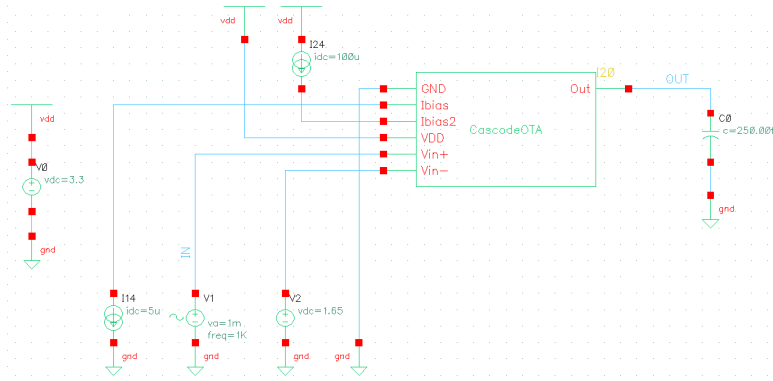


Figura 7: *Schematic* do *testbench* que permite simular o circuito em testes transiente e de resposta DC.

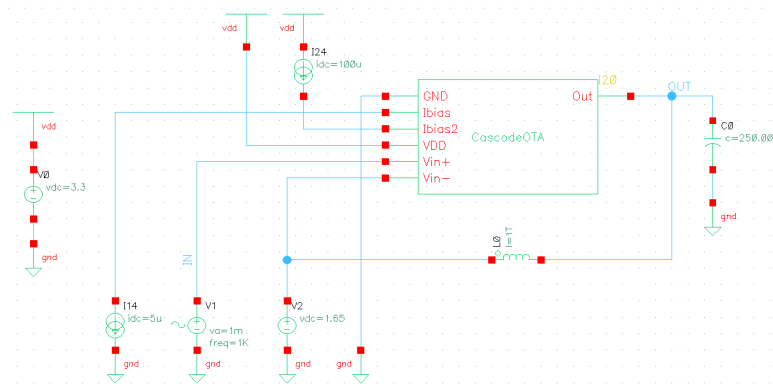


Figura 8: *Schematic* do *testbench* que permite simular o circuito em testes de resposta AC.

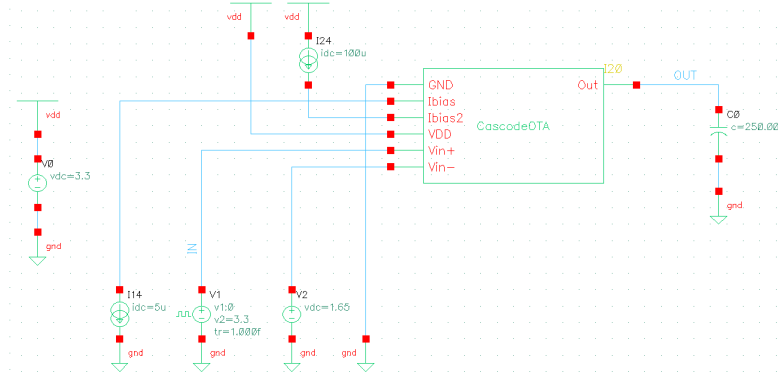


Figura 9: Schematic do testbench que permite simular o circuito em testes da *slew-rate*.

Recorrendo ao circuito da Figura 7 efectuou-se uma análise transiente durante 2 ms. Para verificar se o circuito funciona como pretendido optou-se por verificar se todos os transístores do amplificador tem a corrente I_D pretendida, ou seja, de acordo com a Figura 1, e se estão na região de saturação.

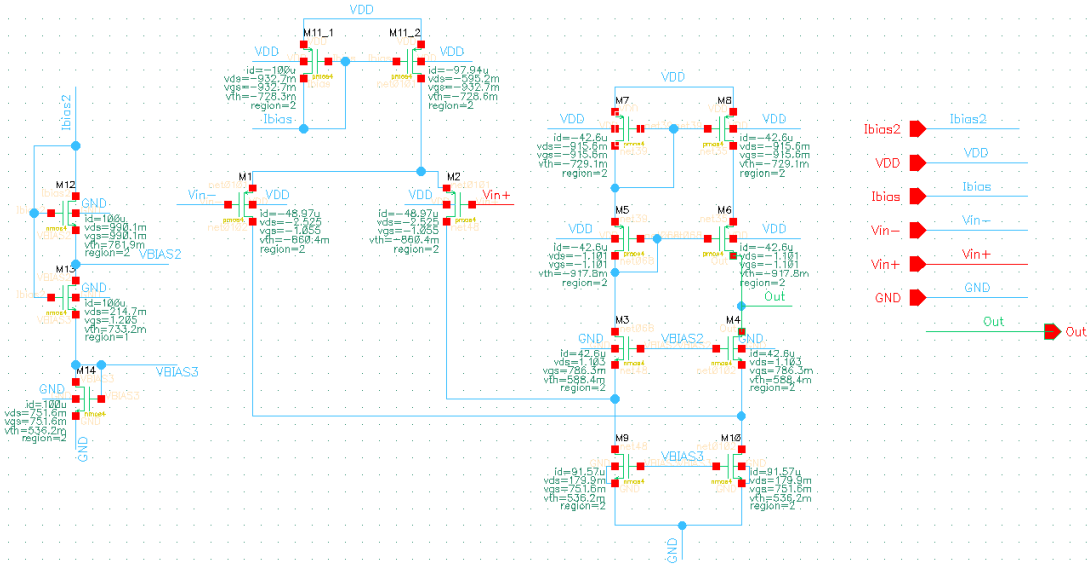


Figura 10: Valores do PFR do schematic da Figura 6.

A região de funcionamento dos transístores pode ser vista na secção *region*: 0 implica que o transistor está ao corte, 1 que está no triodo, 2 que está na zona de saturação e 3 na região de *subthreshold*.

Como se pode ver, todos os transístores do amplificador estão na região 2, tal como pretendido, assim como os que polarizam através de I_{BIAS} . Os transístores M_{12} e M_{14} do espelho de corrente *cascode low-voltage* estão também saturados e o transistor M_{13} está no triodo, tal como se queria.

Porém, apesar de os transístores estarem a funcionar na zona correcta, o valor das suas correntes está ligeiramente afastado do pretendido. Os transístores M_3 , M_4 , M_5 , M_6 , M_7 e M_8 deveriam ter um valor de I_D de $50 \mu A$, sendo, no entanto, o valor registado pela simulação de $42.6 \mu A$. Para os transístores M_9 e M_{10} esperava-se um valor de I_D de $100 \mu A$, sendo, no entanto, o valor registado pela simulação de $91.57 \mu A$. As correntes do espelho de corrente básico estão de acordo com o esperado,

sendo que os transístores M_1 e M_2 têm um valor de corrente de $48.97 \mu A$, um valor próximo do esperado de $50 \mu A$.

Até agora, para efectuar o dimensionamento dos transístores o critério que se teve em consideração foi a *slew-rate*. Assim, com recurso à calculadora do Cadence calculou-se o seu valor, sendo este de $170.7 \times 10^6 \text{ V/segundo} \leftrightarrow 169.9 \text{ V}/\mu s$. O valor pretendido é de $200 \text{ V}/\mu s$, verificando-se então alguma diferença entre os dois valores.

Relativamente aos valores de V_{GS} para os vários transístores, os valores teóricos esperados foram calculados com base nos *process parameters* da seguinte forma:

$$V_{TH_{0P}} \approx 0.6V \rightarrow V_{GS} = V_{OD} + V_{TH_N} = 0.2 + 0.6 = 0.8V \rightarrow \text{transístor tipo PMOS}; \quad (3.7)$$

$$V_{TH_{0N}} \approx 0.5V \rightarrow V_{GS} = V_{OD} + V_{TH_N} = 0.2 + 0.5 = 0.7V \rightarrow \text{transístor tipo NMOS}. \quad (3.8)$$

Na Figura 10 pode-se verificar que certos transístores do amplificador sofrem de efeito de corpo, ou seja, não têm o *bulk* à mesma tensão que a *source*. Para transístores NMOS tal ocorre se a *source* não estiver ligada a GND e, para transístores PMOS, se a *source* não estiver ligada a VDD.

Quando um transístor sofre de efeito de corpo o seu valor de V_{TH} desvia-se de V_{TH_0} (tensão de limiar na ausência de efeito de corpo) e, como tal, a sua tensão V_{GS} toma também valores diferentes. De facto, os transístores PMOS que sofrem de efeito de corpo (M_1 , M_2 , M_5 e M_6), quando comparados aos que não sofrem, apresentam uma tensão de limiar mais afastada do valor da equação (3.7).

Na tabela seguinte pode-se ver as especificações pretendidas e as que se verificam até ao momento, sendo que a verde se assinalam aquelas que se considera cumpridas e a vermelho aquelas que se pretende melhorar. É de referir que ainda não se tem em consideração o critério da área, pois essa é uma preocupação final.

Tabela 4: Especificações actuais do circuito.

| Especificação | Valor | |
|--------------------------------------|----------------------|------------------|
| | Teórico | Experimental |
| Ganho para Sinais de Baixa Amplitude | 70 dB | 66.01 dB |
| Largura de Banda | 60 kHz | 87.45 kHz |
| Margem de Fase | 60° | 54.59° |
| <i>Slew-Rate</i> | 200 V/ μs | 169.9 V/ μs |
| <i>Budget</i> da Corrente | 400 μA | 383.14 μA |
| Área de <i>Die</i> | 0.02 mm ² | / |

Face à ligeira discrepância nos valores obtidos para a corrente nos vários transístores e para a *slew-rate*, decidiu-se proceder a um ajuste nas dimensões dos transístores para se obter valores mais próximos dos esperados. Este ajuste foi feito ao nível dos transístores M_3 e M_4 pois, ao aumentar as suas dimensões faz-se variar as suas tensões V_{GS} , e como tal V_{BIAS_2} , o que resulta num aumento da tensão V_{DS} de M_9 , que por sua vez faz aumentar a corrente daquele ramo.

O ajuste feito nesses dois transístores passou por aumentar o seu rácio W/L para o dobro, ou seja, o valor de W passou de $14 \mu m$ para $28 \mu m$. À primeira vista não parecer ser um ajuste fino, no entanto, está associado à existência de um efeito de segunda-ordem.

De facto, quando se é mais criterioso, a corrente de um transistor não é calculada de acordo com a equação (2.1), mas sim de acordo com

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \times \left(\frac{W}{L} \right) \times (V_{GS} - V_{TH})^2 \times (1 + \lambda V_{DS}) = k_P \times \left(\frac{W}{L} \right) \times V_{OD}^2 \times (1 + \lambda V_{DS}). \quad (3.9)$$

Como se pode ver, sobre o valor da corrente existe um efeito de segunda-ordem com a introdução da parcela $(1 + \lambda V_{DS})$. Assim se explica que, quando o valor de W de M_3 e M_4 passa para o dobro, a corrente nos transistores aumenta em aproximadamente $7\mu A$, conseguindo-se obter o valor desejado de $50\mu A$.

Fizeram-se mais ajustes finos nos transistores que polarizam o amplificador, sendo que o transistor M_{12} passou para um W de $28\mu m$ e o transistor M_{13} para um W de $7\mu m$. Estes ajustes nos transistores foram feitos com o objectivo de melhorar a corrente dos respectivos ramos.

Na Figura 11 apresenta-se o circuito com o ajuste nas dimensões dos transistores.

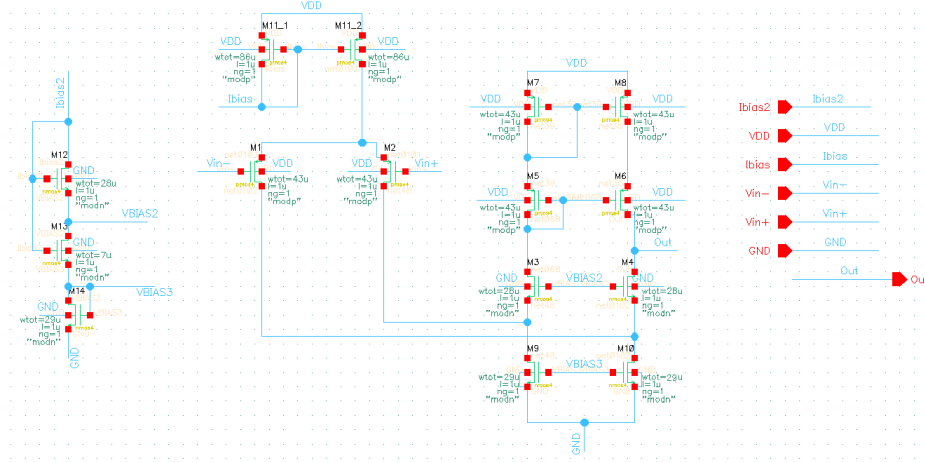


Figura 11: *Schematic* do circuito com os valores de W ajustados.

 


Figura 12: Valores do PFR do *schematic* da Figura 9.

Como se pode ver na figura anterior, o valor da corrente nos transístores M_3 a M_8 passou para $50.39 \mu A$, um valor muito próximo do pretendido de $50 \mu A$. Relativamente aos transístores M_9 e M_{10} , passaram a ter uma corrente de $99.36 \mu A$, um valor também bastante próximo do pretendido de $100 \mu A$.

Face a estes ajustes mediu-se novamente o valor da *slew-rate* para verificar se o critério já é cumprido. O valor medido foi de $199.9 \times 10^6 V/\text{segundo} \leftrightarrow 199.9 V/\mu s$, um valor que se considera óptimo.

Assim, o estado actual do circuito é apresentado de seguida.

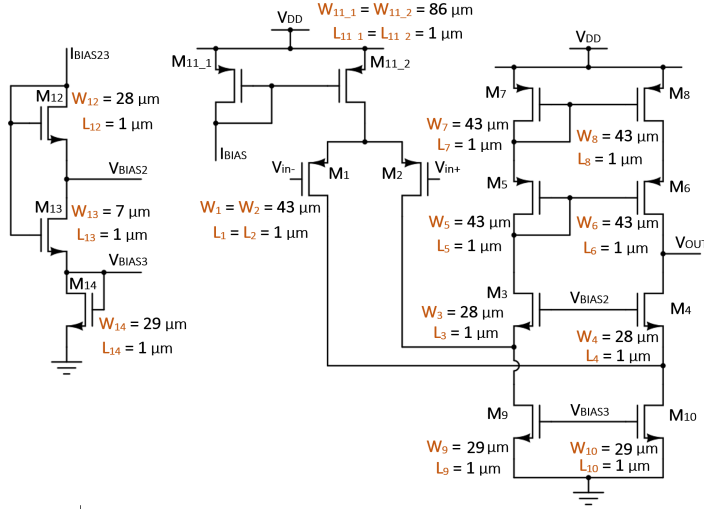


Tabela 5: Especificações.

| Especificação | Valor | |
|--------------------------------------|----------------------|------------------|
| | Teórico | Experimental |
| Ganho para Sinais de Baixa Amplitude | 70 dB | 75.01 dB |
| Largura de Banda | 60 kHz | 35.56 kHz |
| Margem de Fase | 60° | 52.51° |
| <i>Slew-Rate</i> | 200 V/ μs | 199.9 V/ μs |
| <i>Budget</i> da Corrente | 400 μA | 398.72 μA |
| Área de Die | 0.02 mm ² | / |

Figura 13: Circuito actual.

3.2 *Slew-Rate*, Ganho, Largura de Banda e Margem de Fase

Por análise da tabela anterior, verifica-se que o valor da largura de banda corresponde a metade do pretendido, sendo que depois se torna mais complicado conseguir recuperar sem comprometer a *slew-rate* já obtida.

Assim, optou-se por uma nova abordagem em que fica decidido não alterar o rácio W/L dos transístores, com vista a não modificar o valor da sua transcondutância e não comprometer a sua região de funcionamento.

Olhando então para o primeiro ajuste feito, optou-se por modificar o valor de L dos transístores M_3 e M_4 de maneira igual à modificação de W , ou seja, L passa também para o dobro, ficando a 2 μm . Relativamente ao ajuste fino feito nos transístores M_{12} e M_{13} , opta-se por não manter o seu rácio W/L , algo que não é problemático, uma vez que não fazem parte do circuito do amplificador, mas sim parte de um circuito que o polariza em corrente. Face a esta modificação o circuito comporta-se da seguinte maneira.



| | Valor | |
|--------------------------------------|----------------|------------------|
| Especificação | Teórico | Experimental |
| Ganho para Sinais de Baixa Amplitude | 70 dB | 70.13 dB |
| Largura de Banda | 60 kHz | 55.11 kHz |
| Margem de Fase | 60° | 44.66° |
| <i>Slew-Rate</i> | 200 V/ μ s | 171.4 V/ μ s |

Figura 14: Circuito actual.

Como se pode ver pela Tabela 6, a *slew-rate* desceu drasticamente face ao valor da Tabela 5. Assim, conclui-se que passar o rácio W/L dos transístores M_3 e M_4 para o dobro é muito e optou-se por aumentar, numa primeira fase, em 30% face ao valor original de $W = 14 \mu\text{m}$ e $L = 1 \mu\text{m}$. Também nesta altura, verificou-se que considerar apenas o critério da *slew-rate* como estando isolado dos demais critérios não é a melhor abordagem. De facto, optou-se por ter agora também em consideração o critério do ganho, da largura de banda e da margem de fase - tomou-se esta decisão pois uma análise teórica de todos estes factores revela o quão afectados são uns pelos outros.

Veja-se: o ganho do circuito é dado pela equação (3.10) e a largura de banda, que está associada à frequência do pólo dominante, é dada pela equação (3.11).

$$A_v = g_{m_1} R_o = g_{m_1} [(g_{m_4} r_{o_4} (r_{o_2} // r_{o_{10}})) // (g_{m_6} r_{o_6} r_{o_8})]; \quad (3.10)$$

$$f_p = \frac{1}{2\pi C_L R_o} = \frac{1}{2\pi C_L [(g_{m_4} r_{o_4} (r_{o_2} // r_{o_{10}})) // (g_{m_6} r_{o_6} r_{o_8})]}. \quad (3.11)$$

O parâmetro comum ao ganho e à largura de banda é R_o - resistência de saída do amplificador *folded cascode*. O valor de R_o depende das resistências de saída de M_2 (r_{o2}), M_4 (r_{o4}), M_6 (r_{o6}), M_8 (r_{o8}) e M_{10} (r_{o10}) e também da transcondutância de M_4 (g_{m4}) e M_6 (g_{m6}).

O valor da transcondutância é directamente proporcional ao rácio W/L e a resistência de saída de um transistor é dada por:

$$r_o = \left[\lambda \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \times \left(\frac{W}{L} \right) \times (V_{GS} - V_{TH})^2 \right]^{-1}. \quad (3.12)$$

Sabendo que se procura sempre manter o rácio das dimensões dos transístores vem:

$$g_m : \text{aumentar/diminuir } W \text{ e aumentar/diminuir } L \rightarrow \text{mantém valor de } g_m \quad (3.13)$$

$$r_o : \begin{cases} \text{aumentar } W \text{ e aumentar } L \rightarrow \text{aumenta valor de } de r_o \\ \text{diminuir } W \text{ e diminuir } L \rightarrow \text{diminui valor de } de r_o \end{cases} \quad (3.14)$$

Quando se analisa o comportamento dos amplificador em altas frequências, é necessário verificar a estabilidade do amplificador, ou seja verificar a margem de fase. Como o comportamento dos transístores não é constante com a frequência, o ganho diminui drasticamente para altas frequências. Esta diminuição deve-se ao facto da existência de dois tipos de efeitos capacitivos internos - efeito capacitivo da *gate* e efeito capacitivo de depleção.

Sendo os efeitos definidos pelas capacidades: C_{db} corresponde à capacidade entre o dreno e a base, C_{gb} é a capacidade entre a *gate* e a base, C_{gd} é capacidade entre a *gate* e o dreno, C_{gs} é a capacidade entre a *gate* e a *source* e C_{sb} é a capacidade entre a *source* e a base do transístor.

A margem de fase, PM , é afectada pela frequência do pólo não dominante, sendo dada pela equação (3.15), tal como se pode ver de seguida.

$$f_{np} = \frac{g_{m3}}{2\pi C_{n1}} \approx \frac{g_{m3}}{2\pi [C_{gs3} + C_{db2} + C_{db9}]}. \quad (3.15)$$

Analisando a equação anterior tem-se quatro graus de liberdade: g_{m3} , C_{gs3} , C_{db2} e C_{db9} . Como foi referido anteriormente, o rácio W/L mantém-se, logo o valor de g_{m3} é constante. Assim, os parâmetros que afectam de facto a frequência do pólo não dominante são C_{gs3} , C_{db2} e C_{db9} . Estes parâmetros ocorrem quando se analisa o comportamento dos transístores num modelo de altas frequência, De seguida apresentam-se as equações que definem C_{gs} e C_{db} em função de W , L e V_{DB} .

$$C_{gs} = \frac{2}{3} W L C_{ox}; \quad (3.16)$$

$$C_{db} = \frac{C_{db0}}{\sqrt{1 + \frac{V_{DB}}{V_0}}}; \quad (3.17)$$

$$PM : \text{aumentar } f_{np} \rightarrow \text{diminui valor de } PM; \quad (3.18)$$

$$f_{np} : \begin{cases} \text{aumentar } W \text{ e aumentar } L \rightarrow \text{aumenta valor de } C_{gs} \rightarrow \text{diminui valor de } f_{np} \\ \text{aumentar } V_{DB} \rightarrow \text{diminui valor de } C_{db} \rightarrow \text{aumenta valor de } f_{np} \end{cases} \quad (3.19)$$

As tensões V_{DB2} e V_{DB9} são dadas pelas seguintes equações:

$$V_{DB2} = V_D - V_B = V_{DD} - R_2 I_D - V_{DD} = -R_{o11.2} I_D; \quad (3.20)$$

$$V_{DB9} = V_D - V_B = V_{DD} - R_9 I_D - GND = V_{DD} - R_{o9} I_D; \quad (3.21)$$

Analisando o circuito observa-se que a resistência R_2 depende da resistência de saída do transístor $M_{11.2}$, ou seja de $r_{o11.2}$. A resistência R_9 depende dos transístores M_2 , M_3 , M_5 e M_7 . Veja-se:

$$R_9 = (g_{m2} r_{o2}) // (g_{m3} r_{o3} r_{o5} r_{o7}); \quad (3.22)$$

Em primeiro lugar, decidiu-se obter a *slew-rate* desejada, não comprometendo as restantes especificações. A solução encontrada foi aumentar a corrente que passa nos transístores M_9 e M_{10} aumentando os seus valores de W e L , ou seja, as suas dimensões, assim como as dos transístores M_3 e M_4 - esta alteração está associada ao efeito de segunda ordem referido anteriormente.

falar agora de como se juntou toda esta lógica para produzir a tabela

Com a *slew-rate* próxima do valor pretendido seguiu-se o objectivo de reduzir a largura de banda e aumentar o ganho. Observando as equações anteriores, deduz-se que o aumento de W e de L dos transístores M_7 e M_8 traduz-se num aumento de r_o e numa diminuição de f_p , o que implica um aumento do ganho - iteração 2 na tabela seguinte. Obteve-se, porém, em contrapartida uma diminuição da *slew-rate* que foi corrigida com o aumento de W e L dos transístores M_9 e M_{10} - iteração 3 da tabela. Verificou-se que esta alteração não originava melhorias ao circuito, pelo contrário, aumentava a largura de banda e provocava uma diminuição do ganho.

Partindo da iteração 2, continuou-se a reduzir a largura de banda e aumentar o ganho, aumentando o W e L dos transístores M_5 , M_6 , M_7 e M_8 , aumentando então o seus valores de r_o - iteração 4 e 5.

De seguida, optou-se por aumentar a margem de fase e, para tal, diminuiu-se o valor de W e L dos transístores M_3 e M_4 o que diminui o V_{DB_9} aumentando a margem de fase - iteração 6. Continuou-se com o objectivo de aumentar a margem de fase, aumentando o W e o L M^1 e M^2 alterando a margem de fase como na iteração anterior.

Seguiu-se este raciocínio até chegar a especificações muito próximas das pretendidas. Na tabela seguinte está representado a linha temporal das alterações efectuadas. É de notar ainda que existem dois transístor, M^5 e M^6 que possuem um L menor que $1\mu m$, esta alteração foi necessária para poder a *SlewRate* sem afectar as restantes especificações.

Os rácios de W/L que se procura manter são apresentados na seguinte tabela.

Tabela 7: Rácios das dimensões dos transístores que constituem o amplificador.

| Transístores | Rácio W/L |
|------------------|-----------|
| M_1 e M_2 | 43 |
| M_3 e M_4 | 14 |
| M_5 e M_6 | 43 |
| M_7 e M_8 | 43 |
| M_9 e M_{10} | 29 |

Porque razão podemos ter dois transistor abaixo dos $1\mu m$ de L

De seguida apresenta-se uma tabela que representa a linha temporal das mudanças que foram sendo feitas nas dimensões dos transístores de acordo com a lógica anteriormente explicada. Cada célula da tabela corresponde a um rácio W/L do par de transístores correspondente e, para cada alteração feita numa determinada iteração, representa-se também o actual valor das especificações que se pretende cumprir.

De referir que, os transístores são sempre modificados aos pares, ou seja, um ajuste em M_1 implica igual ajuste em M_2 , sendo o mesmo válido para M_3 e M_4 , M_5 e M_6 , M_7 e M_8 e ainda para M_9 e M_{10} . Isto feito para que o circuito não fique em desequilíbrio.

Tabela 8: Linha temporal das alterações nas dimensões dos transístores e valores experimentais registados.

| Iterações | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| Transistores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| M1 e M2 | 43/1 | | | | | | | 55.9/1.3 | 77.4/1.8 | | | 90.3/2.1 |
| M3 e M4 | 18.2/1.3 | | | | | 16.8/1.2 | | | | | | |
| M5 e M6 | 43/1 | | | 47.3/1.1 | | | | | | | | |
| M7 e M8 | 43/1 | 55.9/1.3 | | | 64.5/1.5 | | 77.4/1.8 | | | 98.9/2.3 | 111.8/2.6 | |
| M9 e M10 | 49.3/1.7 | | 55.1/1.9 | 49.3/1.7 | | | | | | | | |

| Valores | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| Especificação | Experimentais | | | | | | | | | | | | Teóricos |
| Ganho [dB] | 66.867 | 67.167 | 64.47 | 67.264 | 67.367 | 66.8 | 66.9 | 67 | 67.09 | 67.2 | 67.24 | 67.28 | 70 |
| Largura de Banda [kHz] | 81.54 | 78.74 | 85.81 | 76.45 | 75.51 | 80.5 | 79.57 | 79.26 | 79.04 | 78.01 | 77.57 | 77.49 | 60 |
| Margem de Fase [°] | 50.2 | 51.51 | 50.79 | 51.46 | 52.76 | 53.47 | 56.14 | 55.11 | 54.08 | 59.25 | 62.25 | 62.04 | 60 |
| Slew-Rate [V/μs] | 202.5 | 198.5 | 200.3 | 187.1 | 184.7 | 184.5 | 180.4 | 180.8 | 181.2 | 173.7 | 168.8 | 169 | 200 |

| Iterações | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------|----------|--------|-----------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| Transistores | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| M1 e M2 | 111.8/2.6 | | | | | | | | | | | | | |
| M3 e M4 | | 18.2/1.3 | 19.6/1.4 | 21/1.5 | | 22.4/1.6 | 22.8/1.6 | 23/1.6 | | | 23.8/1.7 | | | |
| M5 e M6 | | | | | | | | | 34.4/0.8 | 30.1/0.7 | | | | |
| M7 e M8 | | | | | 116.1/2.7 | | | | | | | | | |
| M9 e M10 | | | | | | | | | | | | 46.4/1.6 | 43.5/1.5 | |

| Valores | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|----------|
| Especificação | Experimentais | | | | | | | | | | | | | Teóricos |
| Ganho [dB] | 67.31 | 67.897 | 68.378 | 68.787 | 68.803 | 69.161 | 69.442 | 69.569 | 69.299 | 69.123 | 69 | 69.598 | 70.123 | 70 |
| Largura de Banda [kHz] | 77.4 | 72.27 | 68.23 | 65.31 | 65.19 | 62.71 | 61.08 | 60.27 | 65.2 | 67.54 | 67.8 | 64.53 | 61 | 60 |
| Margem de Fase [°] | 61.92 | 61.32 | 60.67 | 59.97 | 60.98 | 60.24 | 60.22 | 60.23 | 61.14 | 61.42 | 60.58 | 60.99 | 61.37 | 60 |
| Slew-Rate [V/μs] | 169.2 | 169.4 | 169.4 | 169.4 | 167.6 | 167.5 | 168.1 | 168.4 | 193.8 | 201.9 | 200.6 | 199 | 197.2 | 200 |

Como se pode ver, quando se atinge última iteração as especificações estão bastante próximas do pretendido e o circuito que permite atingir estas as especificações determinadas anteriormente é:

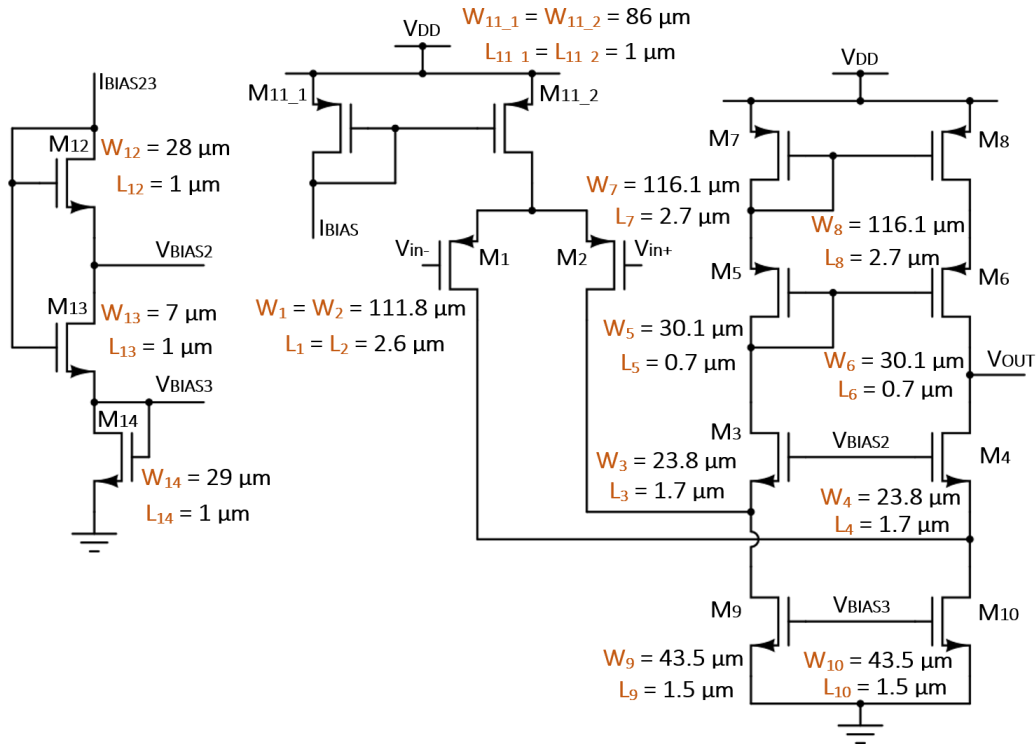


Figura 15: Circuito actual.

Tabela 9: Especificações actuais do circuito.

| Especificação | Valor | |
|--------------------------------------|----------------|------------------|
| | Teórico | Experimental |
| Ganho para Sinais de Baixa Amplitude | 70 dB | 70.123 dB |
| Largura de Banda | 60 kHz | 61 kHz |
| Margem de Fase | 60° | 61.37° |
| <i>Slew-Rate</i> | 200 V/ μ s | 197.2 V/ μ s |
| <i>Budget</i> da Corrente | 400 μ A | 409.66 μ A |

Na Figura 16 encontra-se o *schematic* criado no Cadence correspondente ao da Figura 15.

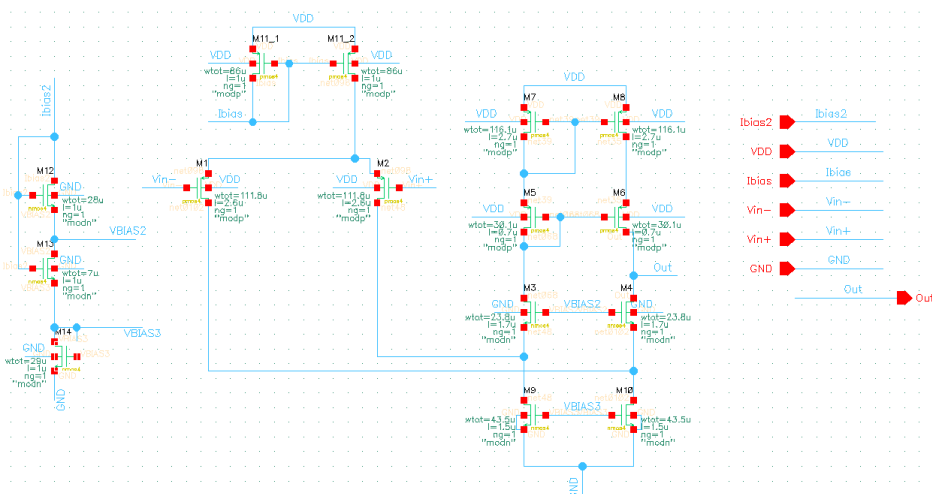


Figura 16: *Schematic* do circuito actual.

Apresenta-se de seguida as simulações obtidas com o Cadence.

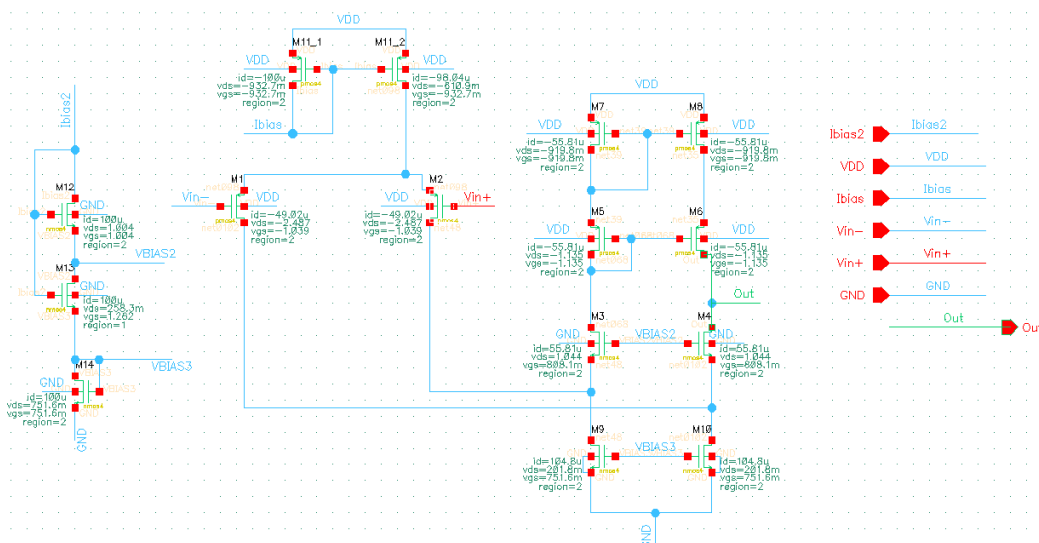


Figura 17: Valores do PFR do *schematic* da Figura 16.

3.3 *Budget* da Corrente

Com as especificações associadas ao ganho, largura de banda, margem de fase e *slew-rate* cumpridas, o foco vira agora para o *budget* de corrente, de modo a que o consumo de corrente no circuito seja o mínimo possível. De facto, como se pode ver na Tabela 9, o *budget* de corrente actual está acima do especificado e uma mudança no circuito é obrigatória.

Numa primeira abordagem para se corrigir este problema, opta-se por “injectar” uma corrente de $5\mu\text{A}$ na polarização de V_{BIAS} e então ajustar a dimensão dos transístores do espelho de corrente básico, para que a corrente fornecida ao par diferencial seja de $100\mu\text{A}$ na mesma. Olhando apenas para o circuito do espelho de corrente vem:

 


Figura 18: Espelho de corrente básico que polariza V_{BIAS} em corrente.

Do circuito anterior vem:

$$\frac{I_{OUT}}{I_{BIAS}} = \frac{(W/L)_{11_2}}{(W/L)_{11_1}}; \quad (3.23)$$

que permite concluir que a relação entre as duas correntes é controlada pela dimensão dos transístores. Pretende-se que I_{BIAS} seja $5\mu\text{A}$ e que I_{OUT} seja $100\mu\text{A}$. Efectuou-se o ajuste nas dimensões de M_{11_1} , mantendo as de M_{11_2} fixas. Assim:

$$\frac{100}{5} = \frac{(86/1)}{(W/L)_{11_1}} \leftrightarrow (W/L)_{11_1} = \frac{86}{20} \leftrightarrow W = 4.3\mu\text{m}. \quad (3.24)$$

continuar esta mudança de $100\mu\text{A}$ para $5\mu\text{A}$

vamos tentar ajustar I_{BIAS2} que continua a $100\mu\text{A}$?

4 Área

De forma a que se possa obter uma estimativa da área que o circuito ocupa fez-se um novo *schematic* no qual se colocou apenas o símbolos dos transístores com as dimensões que se obtiveram, sem qualquer ligação. A partir desse *schematic* obteve-se então o layout respectivo, movimentado-se os blocos de forma a que se obtivesse a forma mais compacta possível tal como se mostra na imagem seguinte.

inserir imagem

A partir desta forma compacta e fazendo uso da régua do Cadence cujas unidades são μm , é possível obter uma estimativa da área, multiplicando a largura pela altura. Multiplica-se ainda este resultado por um factor de 1.2 de forma a sobrestimar-se a área pois aqui não se consideram as ligações nem eventuais discrepâncias das dimensões reais. Tem-se assim

$$\text{Área} = 1.2 \times l \times h = 1.2 \times (120.3 \times 10^{-6}) \times (49.3 \times 10^{-6}) \times (1 \times 10^{-6}) = 0.00712 \text{ mm}^2. \quad (4.1)$$

Como se verifica, a área obtida está bastante abaixo da especificada, que era 0.02 mm^2 . Assim, obtém-se uma área cerca de 2.5 vezes menor, pelo que, mesmo que haja algum factor de erro no método de cálculo, podemos considerar que o objectivo foi cumprido.


5 Simulações de Monte Carlo e *Corners*


vamos fazer
isto?


6 Conclusões


sugiro: o Cadence funciona muito bem a partir de casa


Notes


 falar agora de como se juntou toda esta logica para produzir a tabela 13


 pode ajudar a explicar - na tabela estava: na iteracao 3 houve uma ma alteracao e voltou-se
atras. na iteracao 21 houve um ajuste de gm3 e gm4 14


 graficos da simulacao DC e AC 16

 continuar esta mudanca de 100uA para 5uA 17

 vamos tentar ajustar IBIAS2 que continua a 100uA? 17

 inserir imagem 18

 vamos fazer isto? 19

 sugiro: o Cadence funciona muito bem a partir de casa 20