

## Instituto Superior Técnico

## MESTRADO INTEGRADO EM ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES

## Sistemas Integrados Analógicos Projecto de Alto Nível de um ADC e DAC

Maria Margarida Dias dos Reis n.º 73099 Nuno Miguel Rodrigues Machado n.º 74236

## $\acute{\mathbf{I}}\mathbf{ndice}$

1	Introdução	1
2	Espelho de corrente básico	2
	2.1 Tensão de <i>Overdrive</i>	2

1 Introdução

- 2 Espelho de corrente básico
- 2.1 Tensão de *Overdrive*